
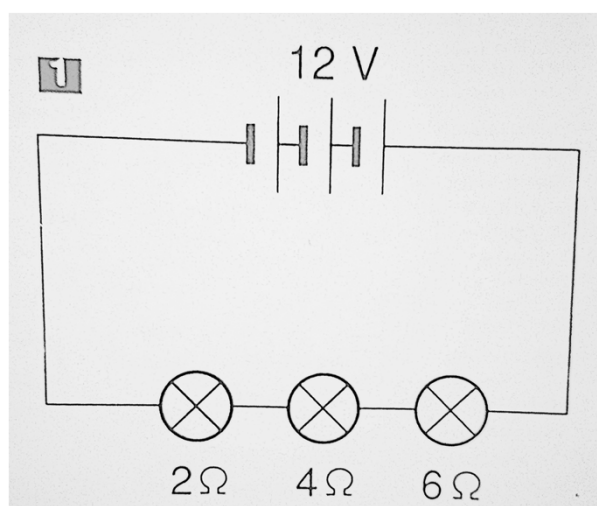


Rezistory $20\ \Omega$ a $30\ \Omega$ jsou zapojeny na napětí $24\ \text{V}$. Nakreslete schéma a spočítejte hodnoty napětí a proudu pro zapojení

- a) sériové
- b) paralelní

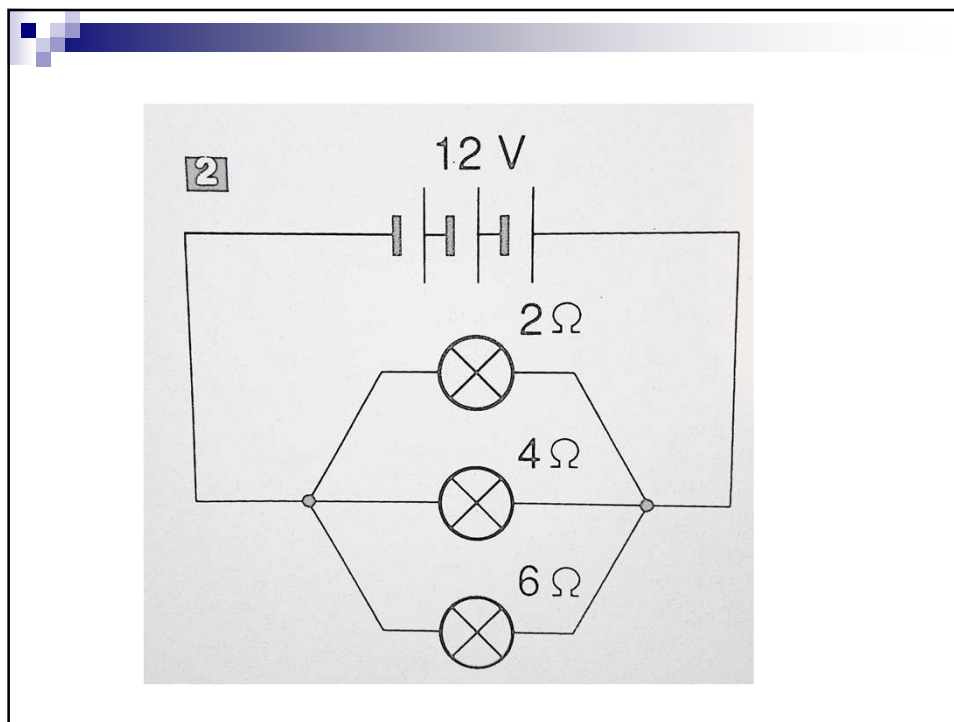



Nakreslete zapojení tří stejných rezistorů 60Ω tak, aby výsledný odpor byl

- a) 180Ω
- b) 20Ω
- c) 90Ω
- d) 40Ω